Fall, 2020

■微算機原理與實驗講義


實驗十 旋轉LED

一、實驗目的:

瞭解外部中斷原理與大型TABLE的讀取,透過外部中斷準確地控制LED的閃爍。


二、實驗內容:

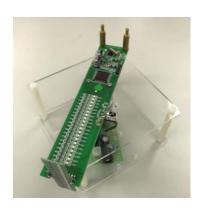本實驗使用的微控器為STC15F2K32S2,其控制方法大部分與8051相同,較為特別的地方在於:此微控器共有五個I/0 port。




本實驗共使用四個I/O port, PO、P1,控制平面LED; P2、P4控制側面LED。 當給予低電位時,相對應的LED燈發亮,給予高電位時,相對應的LED燈不亮。

側面 LED

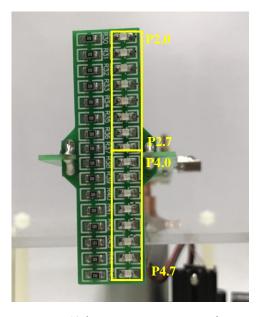

平面 LED

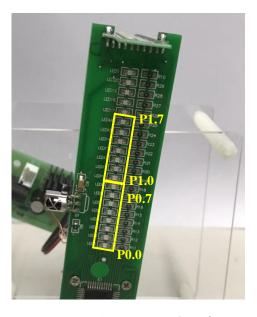

利用視覺暫留的原理,在短時間內讓不同的燈號閃爍,再搭配外部中斷的使用,準確的控制切換不同畫面的顯示時機,讓文字呈現在旋轉屏幕上。以下為Delay的範例程式(可依據喜好自行更改),與範例TABLE,將呈現「別當我」三個字,字型大小16*16請注意TABLE的擺放方式,第一個byte輸出至P2,第二個byte

Microcomputer Systems and Lab

```
Fall, 2020
                                                  ■微算機原理與實驗講義
輸出至P4,讀取TABLE的方式與搖搖棒實驗相同,請自行參閱。
======Delay time for image or word leave on the screen======
DELAY:
   MOV R7, #10
DELAY1:
   MOV R6, #40
DELAY2:
   DJNZ R6, DELAY2
   DJNZ R7, DELAY1
RET
别
OFFH, 07FH, 0C1H, 0BFH, 0DDH, 0CFH, 05DH, 0F0H,
ODDH, OBDH, ODDH, O7DH, ODDH, OBDH, OC1H, OC1H,
OFFH, OFFH, OFFH, OFFH, OO7H, OFOH, OFFH, OBFH,
0FFH, 07FH, 000H, 080H, 0FFH, 0FFH, 0FFH, 0FFH
當
ODFH, OFFH, OE7H, OFFH, OF7H, OO3H, O15H, OAAH,
0D3H, 0AAH, 0D7H, 0AAH, 0D7H, 0AAH, 0D0H, 082H,
0D7H, 0AAH, 0D7H, 0AAH, 0D3H, 0AAH, 015H, 0AAH,
OF7H, OO3H, OD7H, OFFH, OE7H, OFFH, OFFH,
我
ODFH, OFFH, ODBH, OF7H, ODBH, OB7H, ODBH, O7BH,
001H, 080H, 0DCH, 0FDH, 0DDH, 0BEH, 0DFH, 0BFH,
ODFH, ODFH, OOOH, OECH, ODFH, OF3H, ODDH, OEBH,
OD3H, ODDH, O5FH, OBEH, ODFH, O07H, OFFH, OFFH,
Microcomputer Systems and Lab
```

Fall, 2020

■微算機原理與實驗講義

小提醒:

- (1) 外部中斷請使用負緣觸發。
- (2) 在原設定中,Keil無法辨認P4,因此在寫程式時,P4要寫成記憶體位址的形式,為OCOH。
- (3) 旋轉LED的旋轉方向為逆時針,請各位在讀取TABLE時要考慮進去,否則將會影響結果。


三、實驗要求:

(1) 基本題

請自行決定三個字顯示在側邊的LED,每次旋轉的顯示位置需固定。平面LED需在未進入中斷時亮PO所有的LED,P1則全關;進入中斷後相反。

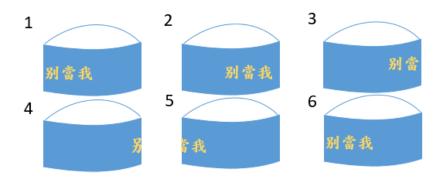(2) 進階題

延續基本題,用基本題的字做出向右移動的效果,需要作出隱沒的效果,並且重 複顯示,如下圖所示:



四、問題與討論:

1.顯示字數超過8字以上,TABLE將會儲存超過255 bytes,若使用讀TABLE的範例程式,一個暫存器將會沒辦法讓DPTR使用到TABLE內所有的資料,請問該如何克服,請盡可能描述你的想法。

P.S.實驗結報中,可不必附上TABLE部分。

Microcomputer Systems and Lab